

24/7:40





# EEM411 FINAL ÇÖZÜMLERİ

16/1/2006

1/3

1)  $W_{off} = W_{drawn} - \Delta W$

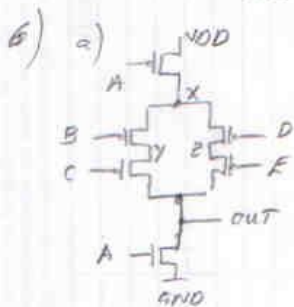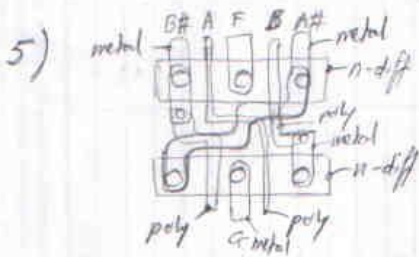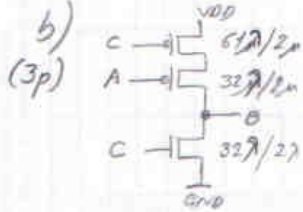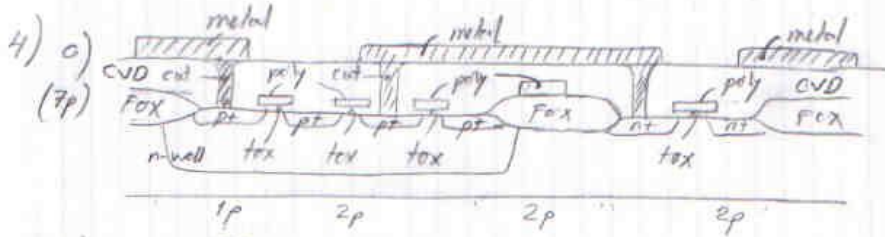
2)  $F = A\bar{B} + \bar{A}B$  ; xor işlevi. Varsayım: çıkışta "pull-down"



MA: W/L = 12/2  
MB: 8/2  
MC: 8/2  
MD: 12/2  
ME: 12/2  
MFA: 10/2

b)  $C_x = (120 + 36 + 64) \lambda^2 \cdot 30 f / \lambda^2 + (10 + 4 + 6 + 6 + 8 + 8 + 2) \lambda \times 15 f / \lambda$   
 $C_y = (48) \lambda^2 \cdot 30 f / \lambda^2 + (12) \lambda \times 15 f / \lambda$   
 $C_z = (72) \lambda^2 \cdot 30 f / \lambda^2 + (12) \lambda \times 15 f / \lambda$   
 $C_{out} = (36 + 36 + 64) \lambda^2 \cdot 30 f / \lambda^2 + (8 + 12 + 6 + 8 + 8 + 2 + 6 + 2) \lambda \times 15 f / \lambda + (280) \lambda^2 \cdot 20 f / \lambda^2 + (28 + 28 + 10) \lambda \times 10 f / \lambda$

6)

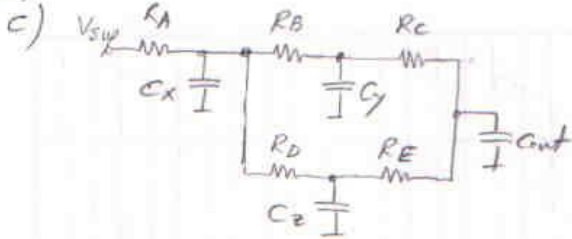

$$R_0 = R_C + R_A = \frac{10}{12} 3k\Omega = 2.5k\Omega$$



$$R_C = R_B = \frac{10}{8} 3k\Omega = 3.75k\Omega$$

worst case is when  $R_D \rightarrow \infty$  (OFF)

$$\tau = C_X R_A + C_Y (R_A + R_B) + C_Z (R_A + R_B + R_C) + C_{out} (R_A + R_B + R_C)$$

$$t_{PLH} = 0.69 \tau$$

7)

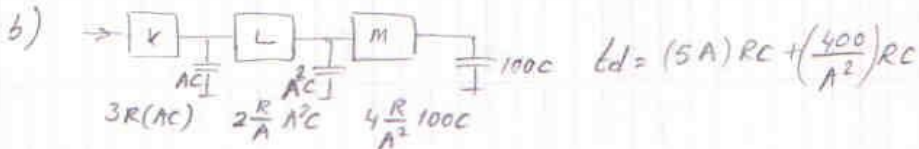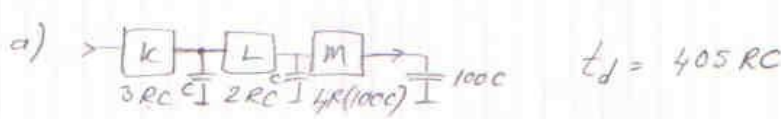



c)

$$\frac{d}{dA} t_d = 0 = 5 - 800 A^{-3} \Rightarrow 800 A^{-3} = 5$$

$$A^3 = \frac{800}{5} \Rightarrow A = \left(\frac{160}{1}\right)^{1/3}$$


8)

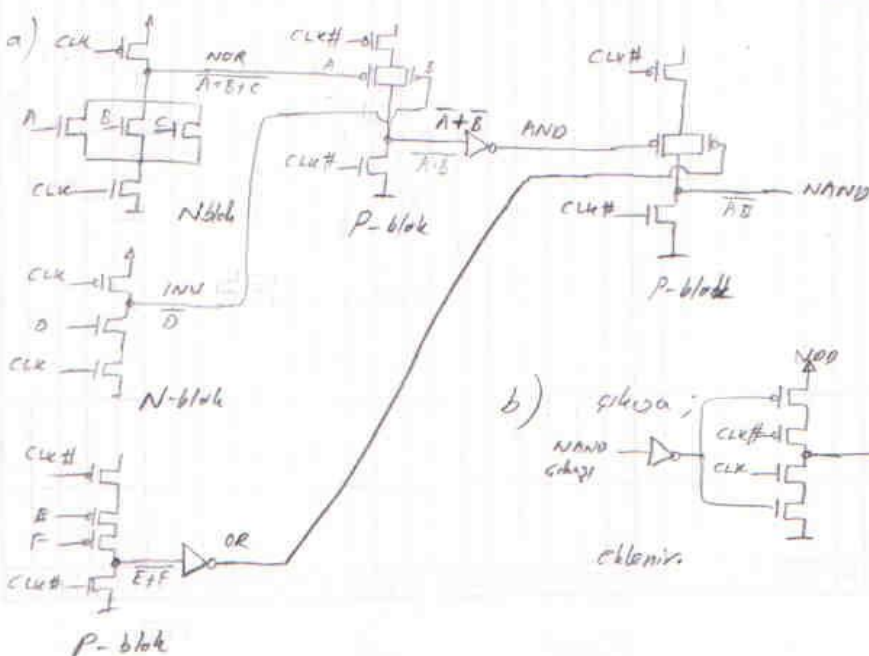

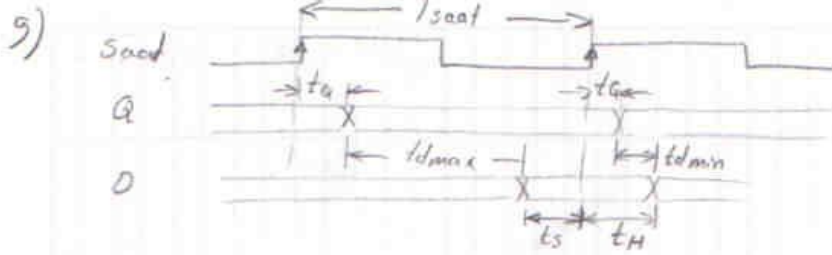

$$t_g + t_{dmax} + t_s \leq T_{saot} \Rightarrow t_{dmax} \leq T_{saot} - t_g - t_s$$

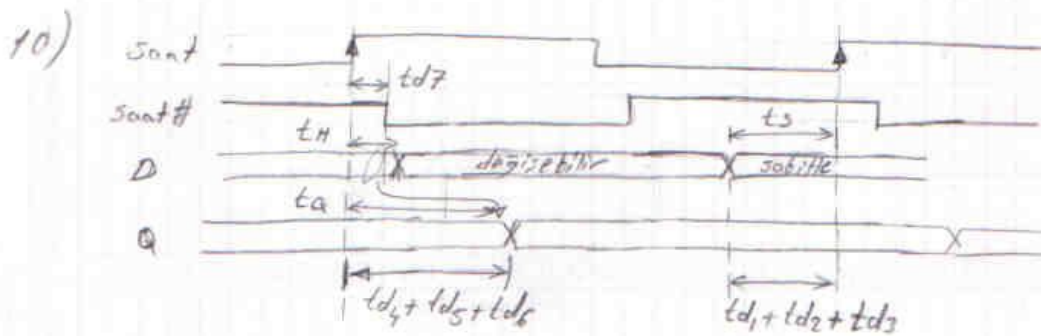
$$t_g + t_{dmin} \geq t_H \Rightarrow t_{dmin} \geq t_H - t_g$$



$$t_H = t_{d7}$$

$$t_s = t_{d1} + t_{d2} + t_{d3}$$

$$t_g = t_{d4} + t_{d5} + t_{d6}$$

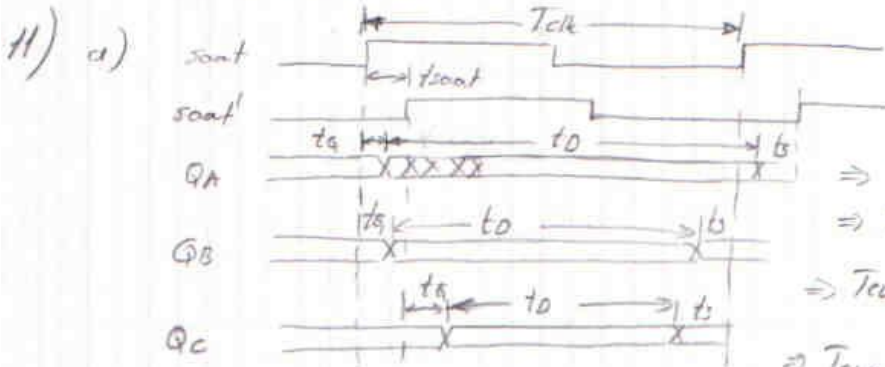

$$\Rightarrow T_{clk} + t_{saot} \geq t_g + t_d + t_s$$

$$\Rightarrow T_{clk} \geq t_g + t_d - t_{saot} + t_s$$

$$\Rightarrow T_{clk} \geq t_g + t_d + t_s$$

$$\Rightarrow T_{clk} - t_{saot} \geq t_g + t_d + t_s$$

$$T_{clk} \geq t_g + t_d + t_s + t_{saot}$$

b) Latency = 4

c) Throughput =  $\frac{1}{T_{clk}}$